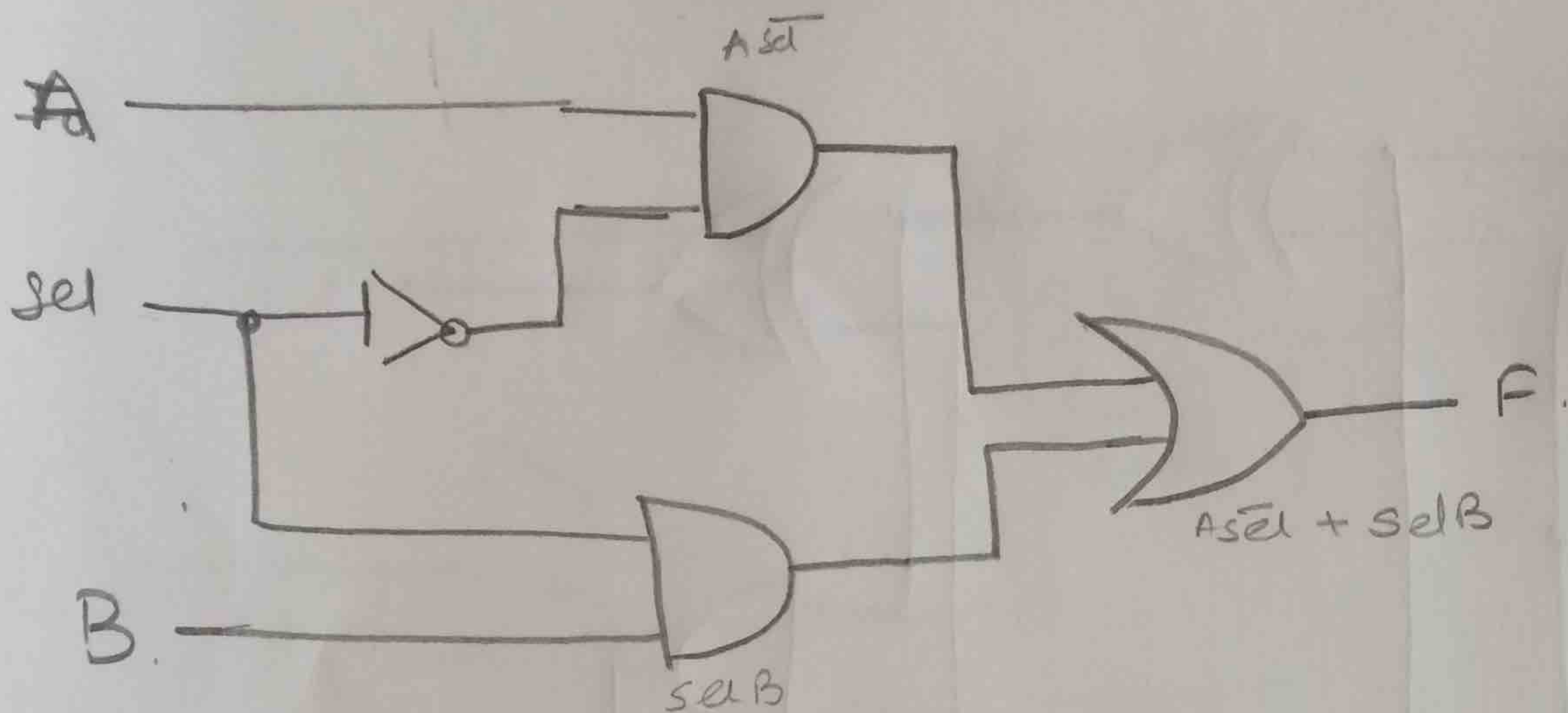


2-INPUT MULTIPLEXER.

①




Equation :- $A \cdot \bar{sel} + sel \cdot B$

| sel | A | B | F |
|-----|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Full Adder:-

②

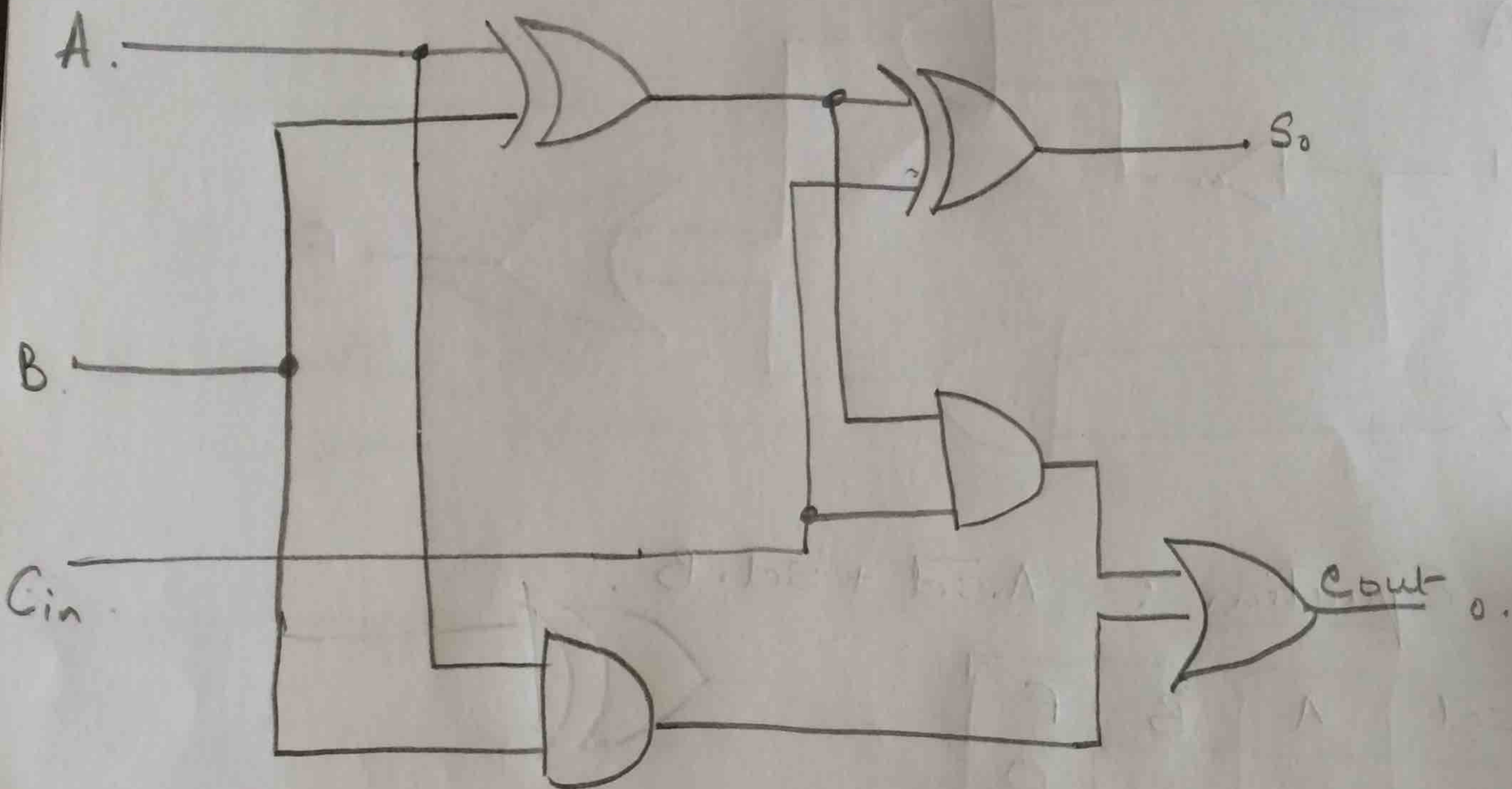


| A | B | Cin | S ₀ | Cout |
|---|---|-----|----------------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Boolean Expression :- $S_0 = A \oplus B \oplus C_{in}$

$$C_{out} = BC_{in} + AC_{in} + AB$$

Adder/Subtractor Unit with control.

(3)

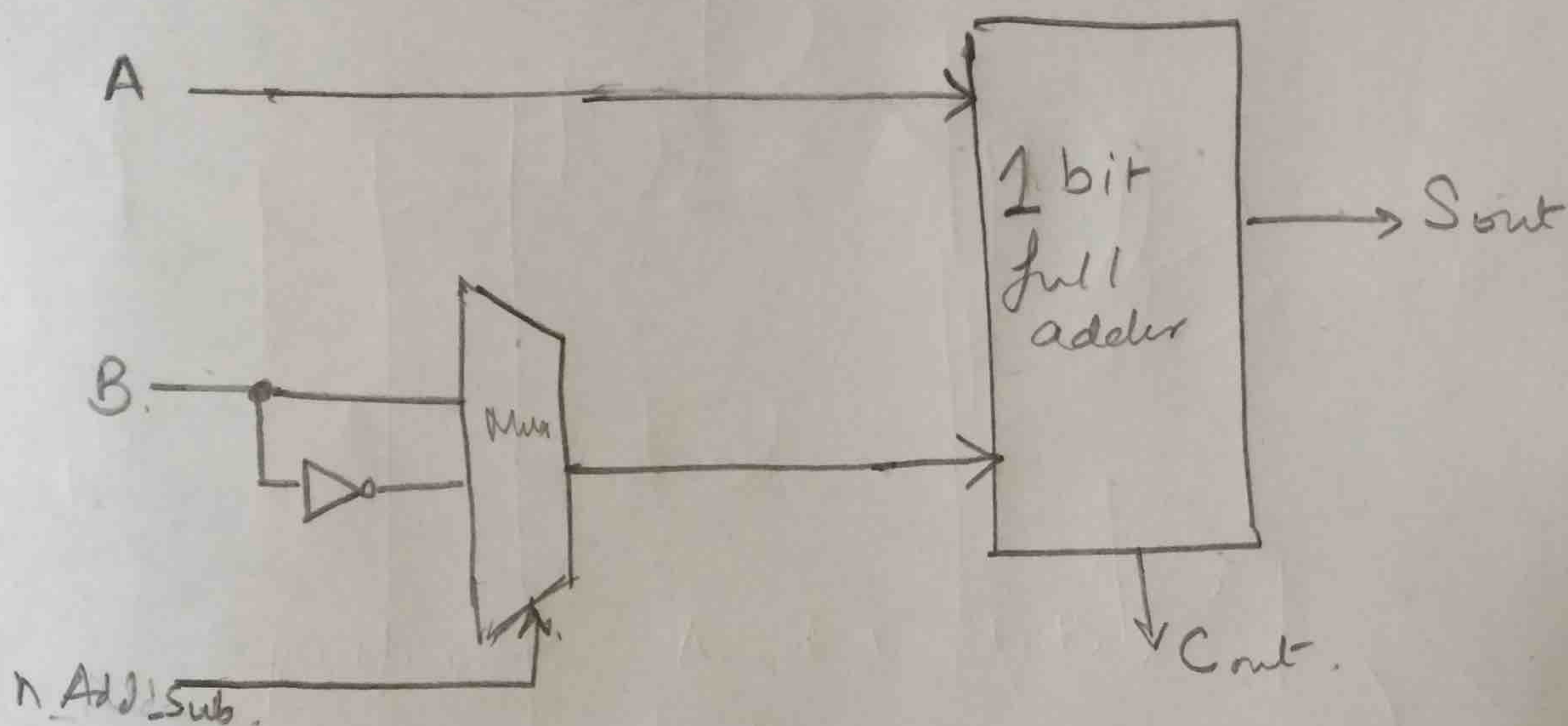

$nAdd_Sub$ bit acts as the select for the mux,

Test cases included :-

| | A | B | $nAddSub$ | Sout | Cout | |
|----|---|---|-----------|------|------|-----------------------------------|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ← Adds, and outputs 0 |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ← Adds, and there is a carry bit. |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ← Adds. |
| 4. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ← Subtracts and outputs 1 |
| 5. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ← Subtracts and has a carry bit. |

I included the above test cases because the test all values and conditions under which the circuit should work.